

07

디지털공학개론

■ 기본 논리 연산과 논리 Gate

07

기본 논리 연산과 논리 Gate

1. 논리 연산과 논리 Gate

2. Gate 회로

3. Gate용 IC Package

1. 논리 연산과 논리 Gate


논리 연산(Logical operation, logical connective)

불 연산(Boolean operation)으로 불리며, 참, 거짓 두 가지 원소(진리값으로 불림)만 존재하는 집합(환으로 불림)에서의 연산

- ➡ 논리합(OR), 논리곱(AND), 부정(NOT), 부정 논리-합(NOR), 부정-논리곱(NAND), 배타적 논리합(XOR), 배타적 부정 논리-합(XNOR) 등


2. 논리합(OR), 논리곱(AND), 논리부정(NOT)

(1) 논리- 합(OR)

 

Input		Output
sw A	sw B	LED
off	off	off
off	on	on
on	off	on
on	on	on

[Gate Symbol]

 

[논리식]

$$F = A + B$$


[진리치표]

Input		Output
A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2. 논리합(OR), 논리곱(AND), 논리부정(NOT)


(1) 논리-합(OR)

[OR Gate 입출력 파형]

 

2. 논리합(OR), 논리곱(AND), 논리부정(NOT)

(2) 논리-곱(AND)

 

Input		Output
sw A	sw B	LED
off	off	off
off	on	off
on	off	off
on	on	on

[Gate Symbol]



[논리식]

$$F = A \cdot B$$

$$= AB$$


[진리치표]

Input		Output
A	B	A + B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. 논리합(OR), 논리곱(AND), 논리부정(NOT)


(2) 논리-곱(AND)

[AND Gate 입출력 파형]

 


2. 논리합(OR), 논리곱(AND), 논리부정(NOT)

(3) 논리-부정(NOT)

 

Input	Output
sw A	LED
off	on
on	off

[Gate Symbol]

 

[논리식]

$$F = \bar{A}$$

$$= A'$$


[진리치표]

Input		Output
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

3. 부정 논리합(NOR) / 부정 논리곱(NAND)

(1) 부정 논리합 (NOR)

[Gate Symbol]

 


[논리식]

$$F = \overline{A + B}$$

[진리치표]


Input		Output
A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

3. 부정 논리합(NOR) / 부정 논리곱(NAND)

(2) 부정 논리곱 (NAND)

[Gate Symbol]

 


[논리식]

$$F = \overline{A \cdot B}$$

[진리치표]


Input		Output
A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

4. 배타적 논리합(XOR) / 배타적 부정 논리합(NXOR)

(1) 배타적 논리합(XOR)

[Gate Symbol]

 


[논리식]

$$F = A \oplus B$$


$$= A'B + AB'$$

[진리치표]

Input		Output
A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


※ 배타적 논리합(XOR) 등가 회로

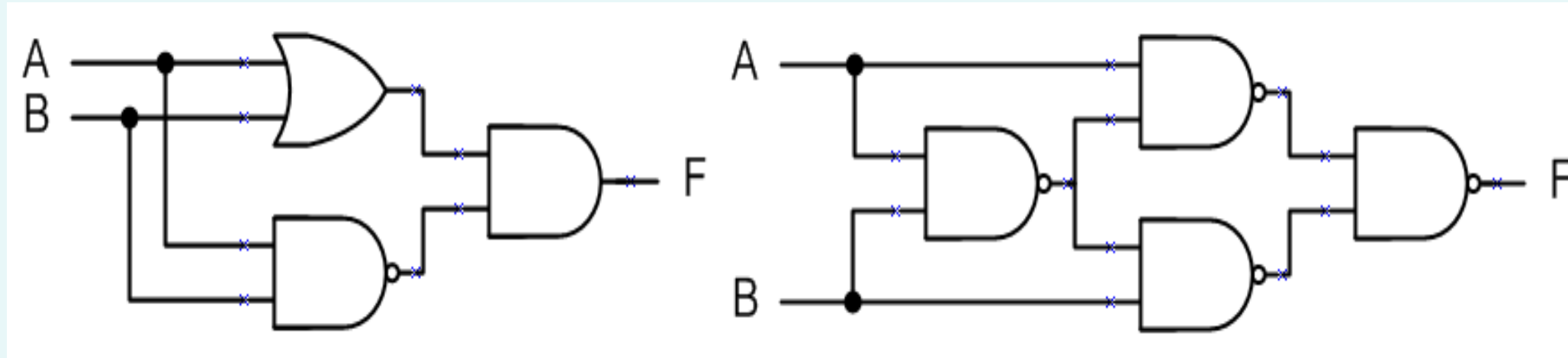

4. 배타적 논리합(XOR) / 배타적 부정 논리합(NXOR)

(2) 배타적 부정 논리합(NXOR)

[Gate Symbol]

 


[논리식]

$$F = \overline{A \oplus B}$$


$$= A'B' + AB$$

[진리치표]

Input		Output
A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


5. 결선형 AND Gate & OR Gate

 

결선형 AND Gate

- 개방형 콜렉터 (Open-collector) 형 TTL NAND Gate의 두 출력을 하나의 풀업 저항 (Pull-Up Resistor) 으로 공통 연결
- 두 출력을 AND 처리한 것과 같은 효과
- AND -OR-Inverter 함수
- $Y = \overline{(A \cdot B)} \cdot \overline{(C \cdot D)} = \overline{(AB + CD)}$

 - ECL (Emitter Coupled Logic) 의 NOR Gate의 두 출력을 직접 연결
- 두 출력을 OR 처리한 것과 같은 효과
- OR-AND-Inverter
- $Y = \overline{(A + B)} + \overline{(C + D)} = \overline{(A + B) \cdot C + D}$



결선형 OR Gate

07

기본 논리 연산과 논리 Gate


1.논리 연산과 논리 Gate

2.Gate 회로


3.Gate용 IC Package

 1. 인버터(NOT Gate)

- $V_i = 5V$ (전도 상태) : $V_o = 0V$
- $V_i = 0V$ (차단 상태) : $V_o = 5V$



2. RTL 형 NAND Gate, NOR Gate

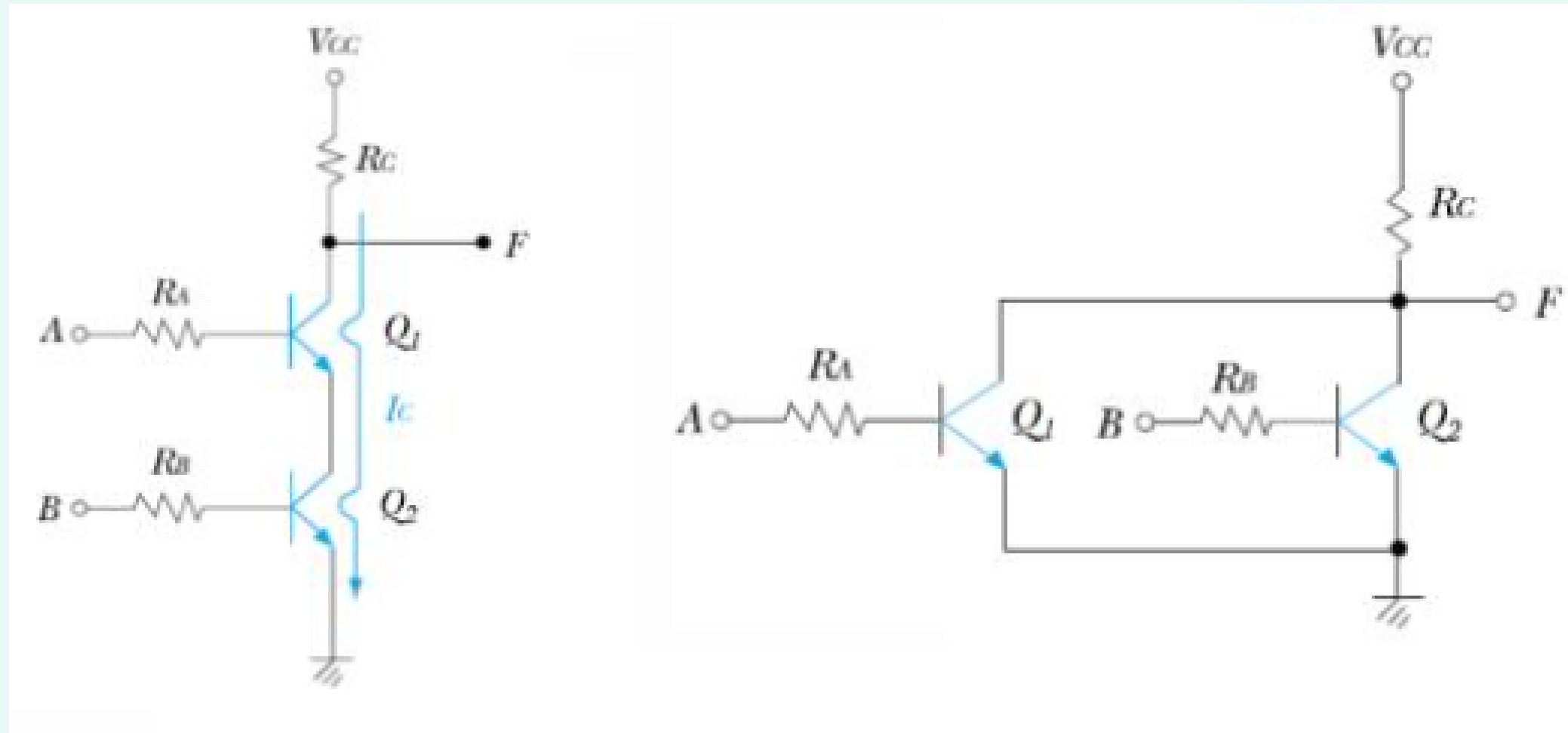


NAND Gate


NOR Gate

 3. DTL/TTL형 NAND Gate

- $A = B = 5V$ (Q_1 전도 상태) : $V_O = 0V$
- $A = \text{and, or } B = 0V$ (Q_1 차단 상태) : $V_O = 5V$




DTL형 NAND Gate

 

TTL형 NAND Gate

 4. CMOS형 NAND Gate


- $A = B = 5V$ 일 때 Q_1 & Q_2 차단 상태(Off), Q_3 & Q_4 전도 상태(On) 이므로 출력 $F = 0V$



A	B	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	F
0V	0V	on	on	off	off	5V
0V	5V	on	off	off	on	5V
5V	0V	off	on	on	off	5V
5V	5V	off	off	on	on	0V

 4. CMOS형 NAND Gate

- $A = B = 0V$ 일 때 Q_1 & Q_2 전도 상태(On), Q_3 & Q_4 차단 상태(Off) 이므로 출력 $F = 5V$



A	B	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	F
0V	0V	on	on	off	off	5V
0V	5V	on	off	off	on	0V
5V	0V	off	on	on	off	0V
5V	5V	off	off	on	on	0V

07


기본 논리 연산과 논리 Gate

1.논리 연산과 논리 Gate

2.Gate 회로

3.Gate용 IC Package

1. 74series TTL Logic ICs

 

2. 4000 series CMOS Logic ICs

(1) Quad 2-input gates

4001 quad 2-input NOR

4011 quad 2-input NAND

4030 quad 2-input EX-OR
(now obsolete)


4070 quad 2-input EX-OR

4071 quad 2-input OR

4077 quad 2-input EX-NOR

4081 quad 2-input AND

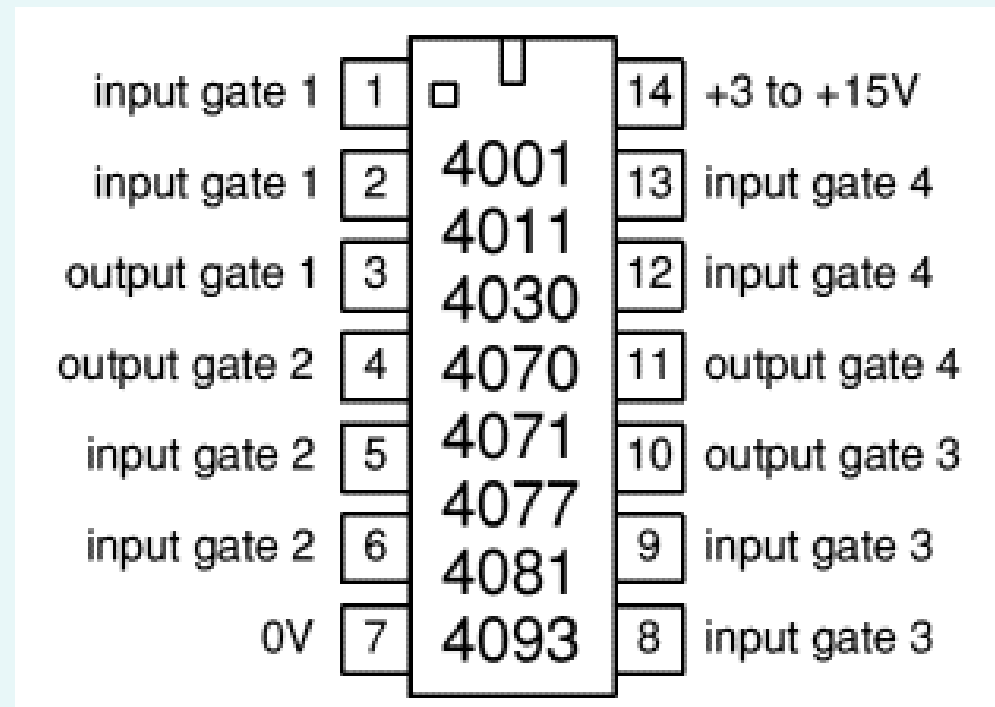4093 quad 2-input NAND
with Schmitt trigger inputs



2. 4000 series CMOS Logic ICs


(2) Triple 3-input gates

4023 triple 3-input NAND

4025 triple 3-input NOR

4073 triple 3-input AND

4075 triple 3-input OR

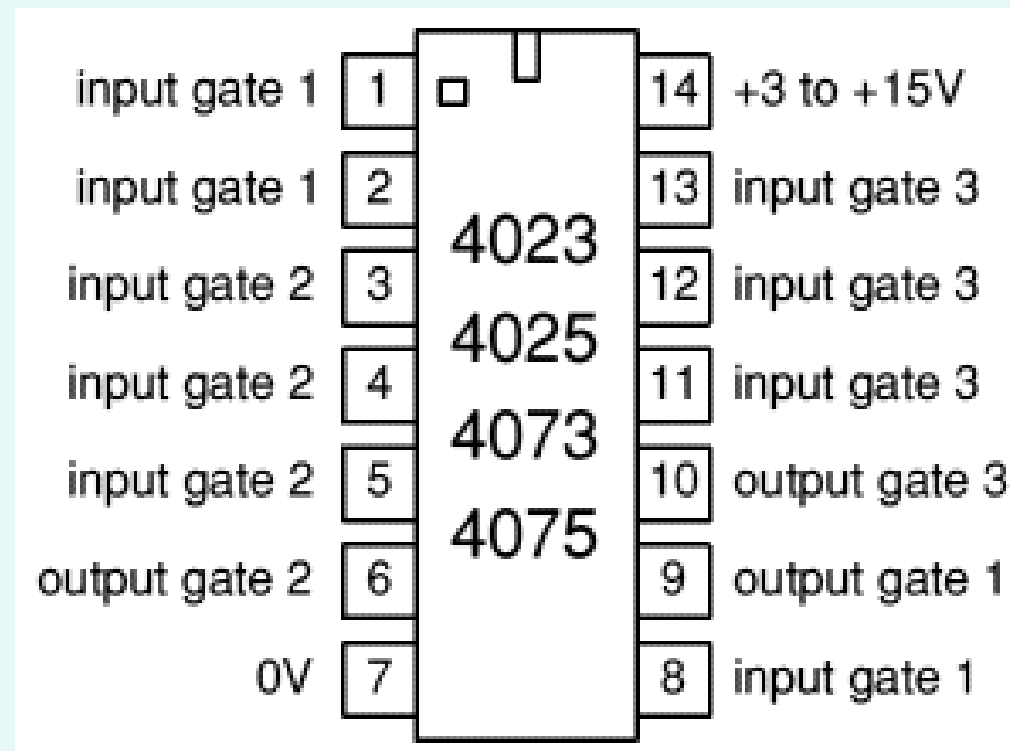


(3) Dual 4-input gates

4002 dual 4-input NOR

4012 dual 4-input NAND

4072 dual 4-input OR

4082 dual 4-input AND


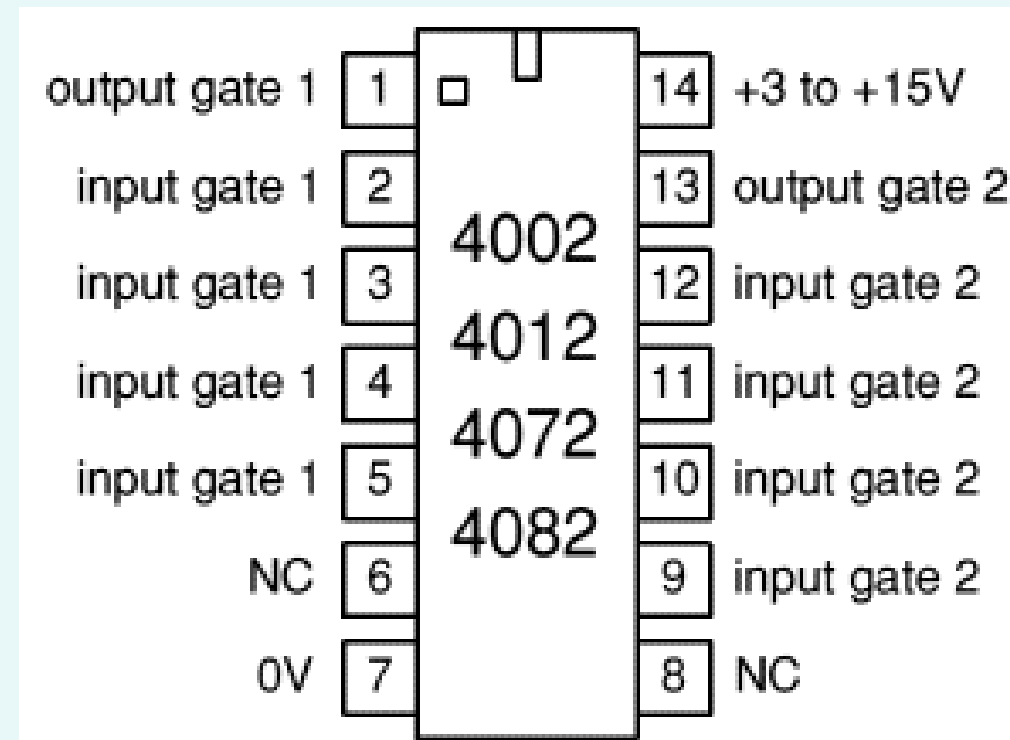







07


기본 논리 연산과 논리 Gate

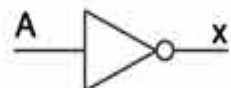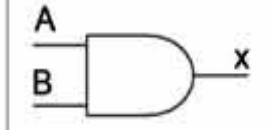- 학습정리

● 기본 논리 게이트

Name	NOT	AND	NAND	OR	NOR	XOR	XNOR																																																																																																
Alg. Expr.	\overline{A}	AB	\overline{AB}	$A+B$	$\overline{A+B}$	$A\oplus B$	$\overline{A\oplus B}$																																																																																																
Symbol																																																																																																							
Truth Table	<table><tr><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	X	0	1	1	0	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	B	A	X	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	B	A	X	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	B	A	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	B	A	X	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	B	A	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>B</th><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	B	A	X	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	X																																																																																																						
0	1																																																																																																						
1	0																																																																																																						
B	A	X																																																																																																					
0	0	0																																																																																																					
0	1	0																																																																																																					
1	0	0																																																																																																					
1	1	1																																																																																																					
B	A	X																																																																																																					
0	0	1																																																																																																					
0	1	1																																																																																																					
1	0	1																																																																																																					
1	1	0																																																																																																					
B	A	X																																																																																																					
0	0	0																																																																																																					
0	1	1																																																																																																					
1	0	1																																																																																																					
1	1	1																																																																																																					
B	A	X																																																																																																					
0	0	1																																																																																																					
0	1	0																																																																																																					
1	0	0																																																																																																					
1	1	0																																																																																																					
B	A	X																																																																																																					
0	0	0																																																																																																					
0	1	1																																																																																																					
1	0	1																																																																																																					
1	1	0																																																																																																					
B	A	X																																																																																																					
0	0	1																																																																																																					
0	1	0																																																																																																					
1	0	0																																																																																																					
1	1	1																																																																																																					


● 결선형 Gate

 

결선형 AND Gate


- 개방형 콜렉터 (Open-collector) 형 TTL NAND Gate의 두 출력을 하나의 풀업 저항 (Pull-Up Resistor) 으로 공통 연결
- 두 출력을 AND 처리한 것과 같은 효과
- AND -OR-Inverter 함수
- $Y = \overline{(A \cdot B)} \cdot \overline{(C \cdot D)} = \overline{(AB + CD)}$

 - ECL (Emitter Coupled Logic) 의 NOR Gate의 두 출력을 직접 연결
- 두 출력을 OR 처리한 것과 같은 효과
- OR-AND-Inverter
- $Y = \overline{(A + B)} + \overline{(C + D)} = \overline{(A + B) \cdot C + D}$



결선형 OR Gate

● RTL형 NAND Gate 및 NOR Gate

 

NAND Gate

NOR Gate